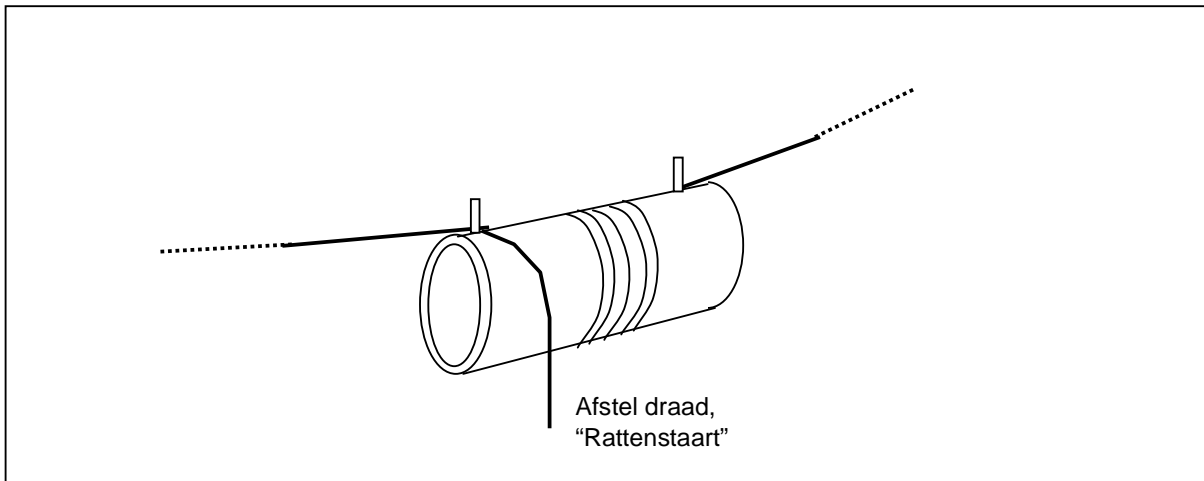


De LC antenne is symetrisch opgebouwd, linker en rechter poten van de dipool zijn gelijk. Afregelen gebeurt met de draadeinden waar de frequentie bij staat.



Een spoel in detail, aan een kant zitten drie draden aan een bevestigingsbout; antennedraad, rattensstaart en spoel. Aan de andere kant telkens twee; de spoel en een antennedraad.